

در مدار زیر، op-amp ها همگی ایده‌آل هستند. مقدار مقاوت ورودی (یعنی نسبت $\frac{V_i}{I_i}$) را حساب کنید.

