

به نام خدا

گروه سه

کوییز تشریحی نهم

۱) در مدار شکل زیر $\frac{V_A(j\omega)}{I_s(j\omega)}$ را بیابید و نوع فیلتر را مشخص کنید. منحنی های دامنه و فاز پاسخ فرکانسی و فرکانس قطع را بدست آورید.

