

1. در مدار زیر $i_L(t)$ و $v_c(t)$ را به ازای $t > 0$ بدست آورید. (فرض شود در 0^- مدار به حالت دایمی رسیده است)

